

# 浙江大学

## 本科实验报告

课程名称：计算机逻辑设计基础

姓名：张晋恺

学院：竺可桢学院

系：所在系

专业：计算机科学与技术

学号：3230102400

指导教师：董亚波

2024 年 5 月 28 日

# 浙江大学实验报告

课程名称： 计算机逻辑设计基础 实验类型： 综合

实验项目名称： 移位寄存器设计与应用

学生姓名： 张晋恺 专业： 计算机科学与技术 学号： 3230102400

同组学生姓名： 杨吉祥 指导老师： 董亚波

实验地点： 东 4-511 实验日期： 2024 年 5 月 29 日

## 一、实验目的

- 掌握支持并行输入的移位寄存器的工作原理
- 掌握支持并行输入的移位寄存器的设计方法

## 二、实验内容和原理

### 实验任务

- 任务一：设计 8 位带并行输入的左移移位寄存器
- 任务二：设计主板 16 位 LED 灯驱动模块
- 任务三：设计主板 8 位数码管驱动模块

### 实验原理

#### 移位寄存器

每来一个时钟脉冲，寄存器中的数据按顺序向左或向右移动一位

- 必须采用主从触发器或边沿触发器
- 不能采用锁存器
- 数据移动方式有左移、右移，循环移位等
- 数据输入输出方式有串行输入输出、并行输入输出等

 


图 1: D 触发器构成的左移移位寄存器


### 实验板 16 位 LED 灯接口说明

**16 为 LED 灯：** 实验板上，采用 2 个 8 位移位寄存器 74LV164A 构成**16 位串行左移移位寄存器**，寄存器的并行输出控制 16 个 LED 灯 LED0-LED15



示意图

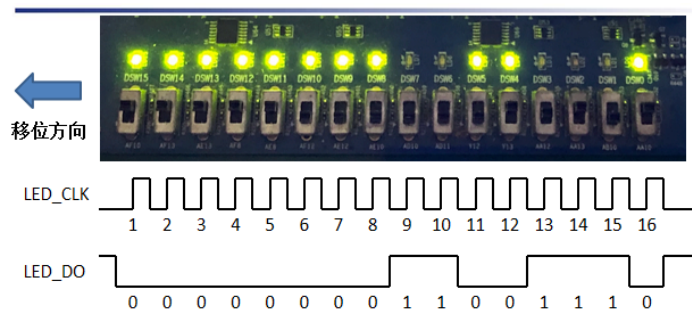- LED\_CLK: 16 位 LED 灯模块的时钟，上升沿触发移位
- LED\_CLR: 清零，使所有 LED 亮，低电平有效
- LED\_DO: 串行移位数据输入，0 使 LED 亮
- LED\_EN: LED 模块总控开关，1 为使能
- 用 LED\_CLK 和 LED\_DO 按顺序 LED15, LED14, ……，LED1, LED0 串行移入 16 位数据




使用例子

## 并行串行转换器

如图是一个并行串行转换器。

start 启动信号拉高以后，加载并行输入 D0-D7，启动左移串行输出，等 D0 输出后自动停止移位操作

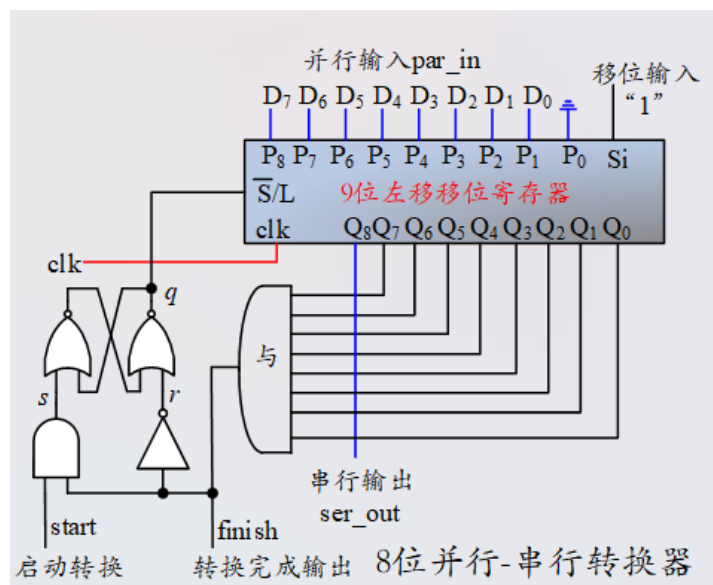start 启动信号拉高以后，加载并行输入 D0-D7，启动左移串行输出，等 D0 输出后自动停止移位操作



并行串行转换器


## 主板七段数码管接口说明

实验板上，8 个 74LS164A 的并行输出控制 8 个 7 段数码管的段码

- SEGCLK: 8 位七段数码管模块的时钟，上升沿触发移位
- SEGCLR: 清零，使所有数码管显示 0，低电平有效
- SEGDT: 串行移位数据输入，0 使数码管段亮
- SEGEN: 数码管模块总控开关，1 为使能

主板上 8 位数码管显示采用的是静态显示，不是动态扫描方式

 实验板上用 8 个 74LV164A 构成 64 位串-并转换模块，并行输出控制 8 个 7 段数码管通过 SEGCLR 和 SEGDT 串行接收 8 个数码管 \* 8 段码，共计 64 位数据，移位先后顺序为 SEG7\_DP, SEG7\_g, SEG7\_f, ……，SEG0\_b, SEG0\_a  
数码管共阳接法，段码为 0 时对应段亮



8 位七段数码管

## 三、实验步骤和结果记录

### 任务一：设计 8 位带并行输入的左移移位寄存器

#### 建立工程文件

- 新建工程文件，命名为 shfit\_reg8b
- 根据四位带并行输入的左移移位寄存器原理图添加源文件 shfit\_reg8b.v, 代码如下：

```
1  module shfit_reg8b (  
2      input wire clk, S_L, s_in,  
3      input wire [7:0] p_in,  
4      output wire [7:0] Q  
5  );  
6      FD m0(.C(clk),.D(!S_L?s_in:p_in[0]),.Q(Q[0]));  
7      FD m1(.C(clk),.D(!S_L?Q[0]:p_in[1]),.Q(Q[1]));  
8      FD m2(.C(clk),.D(!S_L?Q[1]:p_in[2]),.Q(Q[2]));  
9      FD m3(.C(clk),.D(!S_L?Q[2]:p_in[3]),.Q(Q[3]));  
10     FD m4(.C(clk),.D(!S_L?Q[3]:p_in[4]),.Q(Q[4]));  
11     FD m5(.C(clk),.D(!S_L?Q[4]:p_in[5]),.Q(Q[5]));  
12     FD m6(.C(clk),.D(!S_L?Q[5]:p_in[6]),.Q(Q[6]));  
13     FD m7(.C(clk),.D(!S_L?Q[6]:p_in[7]),.Q(Q[7]));  
14 endmodule
```

#### 工程文件仿真

添加仿真文件 shfit\_tb.v, 代码如下：

```
1      module shift_tb();  
2      reg clk;  
3      reg [7:0] p_in;  
4      reg S_L;  
5      reg s_in;  
6      wire [7:0] Q;  
7  
8      shfit_reg8b uut  
9      (  
10
```

```

10     .clk(clk),
11     .S_L(S_L),
12     .s_in(s_in),
13     .p_in(p_in),
14     .Q(Q)
15 );
16
17 initial begin
18     clk = 0;
19     forever begin
20         #20; clk = ~clk;
21     end
22 end
23
24 initial begin
25     S_L=1; // 选择并行输入
26     p_in=0; // 初始化为 0
27     #100;
28     S_L=0; // 选择串行输入
29     s_in=1;
30     p_in=8'hFF;
31     #400;
32     S_L=1; // 选择并行输入
33 end
34
35 endmodule

```

运行仿真文件，查看仿真波形如下

 


图 2: 仿真波形

**波形解释：**由波形图可知，一开始 SL=1，选择并行输入，输入为 0，输出为 0；之后 SL=0，选择串行输入，输入为 s\_in 等于 1，随着时钟信号的变化，s\_in 不断

串行左移输入，可以看到输出 Q 的值也在不断变化。最后 SL=1，选择并行输入，输入为 ff，输出为 ff。

## 任务二：设计主板 16 位 LED 灯驱动模块

### Digital 画图理解

在 Digital 中绘制 shift\_reg8b、shift\_reg9b 模块原理图：

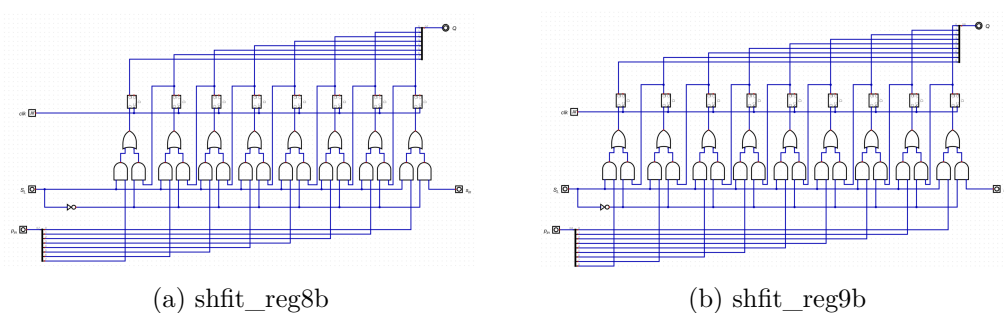


图 3: Digital 原理图

绘制 P2S8b 模块原理图，通过仿真实验理解并串转换的启停原理

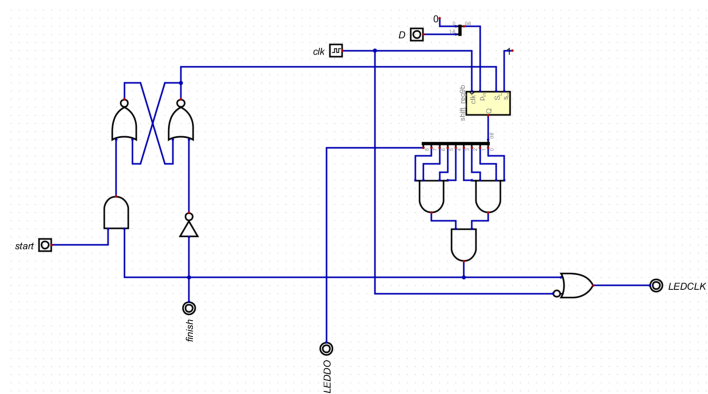


图 4: P2S8b 原理图

通过 Digital 中实时仿真功能，可以看到 LED\_DO 不断左移输出寄存器中的值，直到输出完毕。



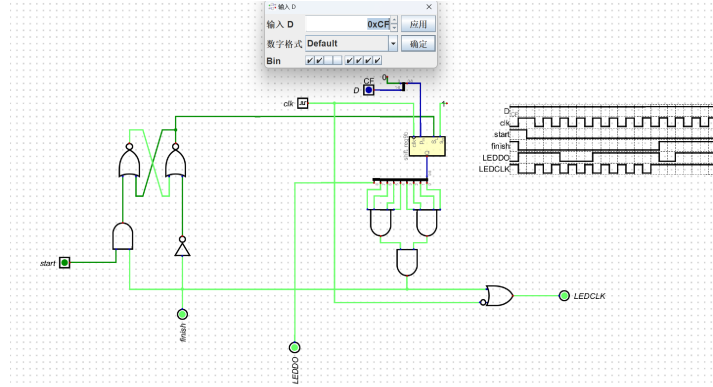


图 5: P2S8b 仿真波形

## Vivado 实现

**要求：** 简化实验 12 任务一的电路，设计 4 个可设自增的 4 位寄存器，汇总成总线 num[15:0]，显示在小实验板的 4 位七段数码管上

新建工程 LEDP2S，从以前的工程中导入需要用到的文件，新建源文件 LED\_DRV.v，代码以及注释解释如下：

```

1  `timescale 1ns / 1ps
2  module LED_DRV(
3      input wire clk, // 时钟信号
4      input wire [15:0] SW,
5      input wire [3:0] BTN, // 基本控制信号
6      output wire BTNX4, // 按钮使能
7
8      output wire [7:0] SEGMENT,
9      output wire [3:0] AN, // 数码管动态扫描显示信号
10
11     output LED_CLK, // LED 时钟信号
12     output LED_CLR,
13     output LED_D0,
14     output LED_EN
15
16 );
17 assign BTNX4 = 1'b0; // 按钮使能信号
18
19 wire [3:0] Load_A, Load_B, Load_C, Load_D;
20 wire [3:0] A, B, C, D, A_IN, B_IN, C_IN, D_IN, A1, B1, C1, D1;
21 wire [31:0] clk_div;
22 wire [15:0] num;
23
24 assign num = {A, B, C, D};

```

```

25
26     clkdiv clock1(clk, 1'b0, clk_div);
27
28     MyRegister4b RegA(.clk(clk), .IN(A_IN), .Load(Load_A), .OUT(A));
29     MyRegister4b RegB(.clk(clk), .IN(B_IN), .Load(Load_B), .OUT(B));
30     MyRegister4b RegC(.clk(clk), .IN(C_IN), .Load(Load_C), .OUT(C));
31     MyRegister4b RegD(.clk(clk), .IN(D_IN), .Load(Load_D),
    ↪     .OUT(D)); // 寄存器模块
32
33     assign A_IN = (SW[7] == 1'b0)? A1: 4'b0000;
34     assign B_IN = (SW[6] == 1'b0)? B1: 4'b0000;
35     assign C_IN = (SW[5] == 1'b0)? C1: 4'b0000;
36     assign D_IN = (SW[4] == 1'b0)? D1: 4'b0000; // 2选1多路复用器,
    ↪     复位寄存器初值
37
38     AddSub4b m4(.A(A), .B(4'b0001), .Ctrl(SW[3]), .S(A1));
39     AddSub4b m5(.A(B), .B(4'b0001), .Ctrl(SW[2]), .S(B1));
40     AddSub4b m6(.A(C), .B(4'b0001), .Ctrl(SW[1]), .S(C1));
41     AddSub4b m7(.A(D), .B(4'b0001), .Ctrl(SW[0]), .S(D1)); // 自增/自减逻辑
42
43     Load_Gen m0(.clk(clk), .clk_1ms(clk_div[17]), .btn_in(BTN[3]),
    ↪     .Load_out(Load_A));
44     Load_Gen m1(.clk(clk), .clk_1ms(clk_div[17]), .btn_in(BTN[2]),
    ↪     .Load_out(Load_B));
45     Load_Gen m2(.clk(clk), .clk_1ms(clk_div[17]), .btn_in(BTN[1]),
    ↪     .Load_out(Load_C));
46     Load_Gen m3(.clk(clk), .clk_1ms(clk_div[17]), .btn_in(BTN[0]),
    ↪     .Load_out(Load_D)); // 寄存器Load信号
47
48     DispNum m8(.scan(clk_div[18:17]), .HEXS(num), .LES(4'b0),
    ↪     .point(4'b0), .AN(AN), .SEGMENT(SEGMENT)); // 数码管显示模块
49
50     wire [16:0] tmp;
51     wire finish, start, S_L;
52     assign start = SW[15]; // 开始移位信号
53     assign LED_CLK = ~clk | finish; // 移位结束后将时钟停止, 避免继续移位
54     assign LED_CLR = SW[14]; // 清零信号, 使所有 LED 灯亮, 低电平有效
55     assign LED_D0 = ~tmp[16]; // LED 灯输出信号, 取反左移输出
56     assign LED_EN = SW[13]; // 使能信号
57
58     assign finish = tmp[15]&tmp[14]&tmp[13]&tmp[12]&tmp[11]&tmp[10]&tmp[
    ↪     9]&tmp[8]&tmp[7]&tmp[6]&tmp[5]&tmp[4]&tmp[3]&tmp[2]&tmp[1]&tmp[0]
    ↪     ]; // 移位结束信号
59
60     SR_LATCH m9(.S(start & finish ), .R(~finish), .Q(S_L)); // 移位信号锁存器

```

```

61
62 //构造 17 位右移移位寄存器
63 FD Dfiflop(.C(clk),.D(!S_L?1'b1:1'b0),.Q(tmp[0]));//锁存器模块
64 shfit_reg8b m10(.clk(clk),.S_L(S_L),.s_in(tmp[0]),.p_in(num[7:0]),.Q_
   ↳ (tmp[8:1]));
65 shfit_reg8b m11(.clk(clk),.S_L(S_L),.s_in(tmp[8]),.p_in(num[15:8]),.
   ↳ Q(tmp[16:9]));//移位寄存器模块
66 endmodule

```


**代码解释：**我们用两个 8 位移位寄存器和一个 D 触发器的串联构成了 17 位左移移位寄存器，仿照 Digital 中 P2S8b 的原理图完成了并行数据转换为串行数据的功能。

我们使用 SW[15] 来控制 start 信号，SW[14] 来控制 clear 信号，SW[13] 来控制 enable 信号，BTN[3:0] 来依次控制四个寄存器的 load 的信号，并且对应关系与四段数码管的显示一致。需要注意的是，16 个 LED 是低电平使能的，所以 LED\_DO 要取反输出。SR\_LATCH 模块是我们自己设计的 SR 锁存器，其电路图和 Verilog 代码如下。

```

1 module SR_LATCH (
2     input S,
3     input R,
4     output Qbar,
5     output Q
6 );
7     wire Q_temp;
8     wire Qbar_temp;
9     assign Qbar_temp = ~ (S | Q_temp);
10    assign Q_temp = ~ (Qbar_temp | R);
11    assign Qbar = Qbar_temp;
12    assign Q = Q_temp;
13 endmodule

```

 

## 仿真验证要求

- 参考实验 12 修改代码，减少去抖、扫描显示等模块中的延时等待时间
- 将 Top 模块中的 num 总线显示出来，以 16 进制显示
- 操作 BTNX4Y0 到 BTNX4Y4，将 4 个寄存器初值设为 4321h，拨动 SW[15] 启动移位，观察 LED\_CLK 和 LED\_DO 的输出

```
1      module LEDP2S(  
2  
3      );  
4      reg clk;  
5      reg [15:0] SW;  
6      reg [3:0] BTN;  
7      wire BTNX4;  
8      wire [7:0] SEGMENT;  
9      wire [3:0] AN;  
10     wire LED_CLK;  
11     wire LED_CLR;  
12     wire LED_DO;  
13     wire LED_EN;  
14  
15     LED_DRV m0(  
16         .clk(clk),  
17         .SW(SW),  
18         .BTN(BTN),  
19         .BTNX4(BTNX4),  
20         .SEGMENT(SEGMENT),  
21         .AN(AN),  
22         .LED_CLK(LED_CLK),  
23         .LED_CLR(LED_CLR),  
24         .LED_DO(LED_DO),  
25         .LED_EN(LED_EN)  
26     );  
27     initial begin  
28         SW=16'b0; // 开关初始化  
29         BTN=4'b0; // 按钮初始化  
30         #20;  
31         SW[7:4]=4'b1111;  
32         #20;  
33         BTN=4'b1111;  
34         #20;  
35         BTN=4'b0000; // 四个寄存器初始化为 0  
36         #20;
```

```

37     SW[7:4]=4'b0000;
38     #20;
39     BTN=4'b1111;#20;BTN=4'b0000; // 四个寄存器加到一
40     #20;
41     BTN=4'b1110;#20;BTN=4'b0000; // 前三个寄存器加到二
42     #20;
43     BTN=4'b1100;#20;BTN=4'b0000; // 前两个寄存器加到三
44     #20;
45     BTN=4'b1000;#20;BTN=4'b0000; // 第一个寄存器加到四
46     #20;
47     #200;
48     SW[15]=1; // 开始移位
49     #50;
50     SW[15]=0; // 停止移位
51 end
52 initial begin
53     clk=0;
54     forever #10 clk=~clk;
55 end
56 endmodule

```

运行仿真文件，查看仿真波形如下

 


图 6: 仿真波形

**仿真波形解释：**由波形图可知，我们将四个寄存器初始化为 4321h 后，需要等待一段时间，等到寄存器里面旧的值全部输出，寄存器被清空之后，再用 SW[15], 提供一个脉冲，信号，使得 4321h 可以作为并行信号输入到寄存器当中，然后随着时钟移位输出，如在波形图显示的从左到右依次为,(1011),(1100),(1101),(1110)，分别对应 4，3，2，1 的二进制反码，符合我们的预期,LED\_CLK 信号也在 finish 等于 1 的情况下停止了时钟。**故仿真波形正确**

## 下载验证

### 验证要求

- 用 BTNX4Y0 到 BTNX4Y4 作为自增按键，设置 4 位七段数码管的初值
- 用 SW[15] 控制将 4 位七段数码管的数据输出到 LED 灯
- LED 灯显示应清晰稳定，没有残影
- LED 灯的高低位顺序要与数码管显示顺序匹配，0 为暗，1 为亮

结果如下

 


图 7: 实验结果

如图从左到右的亮暗顺序依次表示 4321

## 任务三：设计主板 8 位数码管驱动模块

### 建立工程

- 利用实验 12 任务一的电路，设计 8 个可自增的 4 位寄存器，接入总线 num[31:0]
- 调用 8 个 MyMC14495 模块进行段码译码
- 利用 8 个 shfit\_reg8b 模块和 1 个触发器，设计主板 8 位数码管驱动模块 SEG\_DRV

### 主要代码如下

```
1  `timescale 1ns / 1ps
2
3  module SEG_DRV(
4      input wire clk, // 时钟信号
5      input wire [15:0] SW,
6
7      output wire SEGCLK, // 数码管时钟信号
8      output wire SEGCLR,
9      output wire SEGDT,
10     output wire SEGEN
11 );
12
13     wire [31:0] clk_div;
14     wire [3:0] Load_A, Load_B, Load_C, Load_D, Load_E, Load_F, Load_G, Load_H;
15     wire [3:0] A, B, C, D, E, F, G, H, A_IN, B_IN, C_IN, D_IN, E_IN,
16     ↪ F_IN, G_IN, H_IN, A1, B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1;
17     wire [31:0] reg_num;
18     wire [63:0] disp_num; // 并行数据 Dispnum
19
20     clkdiv clock1(clk, 1'b0, clk_div);
21
22     MyRegister4b RegA(.clk(clk), .IN(A_IN), .Load(Load_A), .OUT(A));
23     MyRegister4b RegB(.clk(clk), .IN(B_IN), .Load(Load_B), .OUT(B));
24     MyRegister4b RegC(.clk(clk), .IN(C_IN), .Load(Load_C), .OUT(C));
25     MyRegister4b RegD(.clk(clk), .IN(D_IN), .Load(Load_D), .OUT(D));
26     MyRegister4b RegE(.clk(clk), .IN(E_IN), .Load(Load_E), .OUT(E));
27     MyRegister4b RegF(.clk(clk), .IN(F_IN), .Load(Load_F), .OUT(F));
28     MyRegister4b RegG(.clk(clk), .IN(G_IN), .Load(Load_G), .OUT(G));
29     MyRegister4b RegH(.clk(clk), .IN(H_IN), .Load(Load_H),
30     ↪ .OUT(H)); // 寄存器模块
31
32     assign A_IN = (SW[13] == 1'b0)? A1: 4'b0000;
```

```

31 assign B_IN = (SW[13] == 1'b0)? B1: 4'b0000;
32 assign C_IN = (SW[13] == 1'b0)? C1: 4'b0000;
33 assign D_IN = (SW[13] == 1'b0)? D1: 4'b0000;
34 assign E_IN = (SW[13] == 1'b0)? E1: 4'b0000;
35 assign F_IN = (SW[13] == 1'b0)? F1: 4'b0000;
36 assign G_IN = (SW[13] == 1'b0)? G1: 4'b0000;
37 assign H_IN = (SW[13] == 1'b0)? H1: 4'b0000; // 2选1多路复用器,
    ⇨ 复位寄存器初值
38
39 AddSub4b Aadd(.A(A), .B(4'b0001), .Ctrl(1'b0), .S(A1));
40 AddSub4b Badd(.A(B), .B(4'b0001), .Ctrl(1'b0), .S(B1));
41 AddSub4b Cadd(.A(C), .B(4'b0001), .Ctrl(1'b0), .S(C1));
42 AddSub4b Dadd(.A(D), .B(4'b0001), .Ctrl(1'b0), .S(D1));
43 AddSub4b Eadd(.A(E), .B(4'b0001), .Ctrl(1'b0), .S(E1));
44 AddSub4b Fadd(.A(F), .B(4'b0001), .Ctrl(1'b0), .S(F1));
45 AddSub4b Gadd(.A(G), .B(4'b0001), .Ctrl(1'b0), .S(G1));
46 AddSub4b Hadd(.A(H), .B(4'b0001), .Ctrl(1'b0), .S(H1)); // 自增逻辑
47
48 Load_Gen m0(.clk(clk), .clk_1ms(clk_div[17]), .btn_in(SW[7]),
    ⇨ .Load_out(Load_A));
49 Load_Gen m1(.clk(clk), .clk_1ms(clk_div[17]), .btn_in(SW[6]),
    ⇨ .Load_out(Load_B));
50 Load_Gen m2(.clk(clk), .clk_1ms(clk_div[17]), .btn_in(SW[5]),
    ⇨ .Load_out(Load_C));
51 Load_Gen m3(.clk(clk), .clk_1ms(clk_div[17]), .btn_in(SW[4]),
    ⇨ .Load_out(Load_D));
52 Load_Gen m4(.clk(clk), .clk_1ms(clk_div[17]), .btn_in(SW[3]),
    ⇨ .Load_out(Load_E));
53 Load_Gen m5(.clk(clk), .clk_1ms(clk_div[17]), .btn_in(SW[2]),
    ⇨ .Load_out(Load_F));
54 Load_Gen m6(.clk(clk), .clk_1ms(clk_div[17]), .btn_in(SW[1]),
    ⇨ .Load_out(Load_G));
55 Load_Gen m7(.clk(clk), .clk_1ms(clk_div[17]), .btn_in(SW[0]),
    ⇨ .Load_out(Load_H)); // 寄存器Load信号
56
57 assign reg_num = {A, B, C, D, E, F, G, H};
58
59 // 将寄存器数据段码译码传递给数码管显示模块
60 Disp_Decoder m8(.D(reg_num[3:0]), .point(1'b0), .LE(1'b0),
    ⇨ .SEGMENT(dispenum[7:0]));
61 Disp_Decoder m9(.D(reg_num[7:4]), .point(1'b0), .LE(1'b0),
    ⇨ .SEGMENT(dispenum[15:8]));
62 Disp_Decoder m10(.D(reg_num[11:8]), .point(1'b0), .LE(1'b0),
    ⇨ .SEGMENT(dispenum[23:16]));
63 Disp_Decoder m11(.D(reg_num[15:12]), .point(1'b0), .LE(1'b0),
    ⇨ .SEGMENT(dispenum[31:24]));

```



```

64 Disp_Decoder m12(.D(reg_num[19:16]), .point(1'b0), .LE(1'b0),
   ↪ .SEGMENT(dis_num[39:32]));
65 Disp_Decoder m13(.D(reg_num[23:20]), .point(1'b0), .LE(1'b0),
   ↪ .SEGMENT(dis_num[47:40]));
66 Disp_Decoder m14(.D(reg_num[27:24]), .point(1'b0), .LE(1'b0),
   ↪ .SEGMENT(dis_num[55:48]));
67 Disp_Decoder m15(.D(reg_num[31:28]), .point(1'b0), .LE(1'b0),
   ↪ .SEGMENT(dis_num[63:56]));//数码管显示模块

68
69
70 wire [64:0] tmp;
71 wire finish,start,S_L;
72 assign start = SW[15];//开始移位信号
73 assign SEGCLK = ~clk | finish;//移位结束后将时钟停止，避免继续移位
74 assign SEGCLR = SW[14];//清零信号，使所有 LED 灯亮，低电平有效
75 assign SEGDT = tmp[64];//LED 灯输出信号，取反左移输出
76 assign SEGEN = 1'b1;//使能信号
77
78 AND_64bit m16(.in(tmp[63:0]),.out(finish));//移位结束信号
79
80 SR_LATCH m17(.S(start & finish ),.R(~finish),.Q(S_L));//移位信号锁存器
81
82 //构造 65 位左移移位寄存器
83 FD Dfiflop(.C(clk),.D((!S_L)?1'b1:1'b0),.Q(tmp[0]));//锁存器模块
84 shfit_reg8b m18(.clk(clk),.S_L(S_L),.s_in(tmp[0]),.p_in(dis_num[7:0]
   ↪ ),.Q(tmp[8:1]));
85 shfit_reg8b m19(.clk(clk),.S_L(S_L),.s_in(tmp[8]),.p_in(dis_num[15:
   ↪ 8]),.Q(tmp[16:9]));
86 shfit_reg8b m20(.clk(clk),.S_L(S_L),.s_in(tmp[16]),.p_in(dis_num[23
   ↪ :16]),.Q(tmp[24:17]));
87 shfit_reg8b m21(.clk(clk),.S_L(S_L),.s_in(tmp[24]),.p_in(dis_num[31
   ↪ :24]),.Q(tmp[32:25]));
88 shfit_reg8b m22(.clk(clk),.S_L(S_L),.s_in(tmp[32]),.p_in(dis_num[39
   ↪ :32]),.Q(tmp[40:33]));
89 shfit_reg8b m23(.clk(clk),.S_L(S_L),.s_in(tmp[40]),.p_in(dis_num[47
   ↪ :40]),.Q(tmp[48:41]));
90 shfit_reg8b m24(.clk(clk),.S_L(S_L),.s_in(tmp[48]),.p_in(dis_num[55
   ↪ :48]),.Q(tmp[56:49]));
91 shfit_reg8b m25(.clk(clk),.S_L(S_L),.s_in(tmp[56]),.p_in(dis_num[63
   ↪ :56]),.Q(tmp[64:57]));//移位寄存器模块
92 //
93
94 endmodule
95

```

### 代码解释：

- 首先，我们设置了 8 个可自增的寄存器 A-H，然后把他们的值汇聚成总线 *reg\_num*,
- 接下来，我们需要把 *reg\_num*, 通过译码模块 *Disp\_Decorder* 转换成实验板上 8 个七段数码管共 64 位的并行数据 *disp\_num*
- 然后，与任务二类似，我们可以利用八个八位左移移位寄存器，把 64 位并行数据，转换为，数码管的串行输出，**数码管的低电平有效已经在译码器中被考虑到，因此输出 SEGDT 的时候不需要再用到非门**
- 代码中用到了自己设计的模块 AND\_64bit, 作用是把 64 位输入做逻辑且输出
- 代码中用到了自己设计的模块 Disp\_Decorder, 主要把 MyMC14495 的输入输出汇成总线，方便操作，代码如下

```
1 module Disp_Decorder(  
2     input wire [3:0] D,  
3     input wire point,  
4     input wire LE,  
5     output wire [7:0] SEGMENT  
6 );  
7 MyMC14495 m0(  
8     .D3(D[3]),  
9     .D2(D[2]),  
10    .D1(D[1]),  
11    .D0(D[0]),  
12    .point(point),  
13    .LE(LE),  
14    .g(SEGMENT[6]),  
15    .f(SEGMENT[5]),  
16    .e(SEGMENT[4]),  
17    .d(SEGMENT[3]),  
18    .c(SEGMENT[2]),  
19    .b(SEGMENT[1]),  
20    .a(SEGMENT[0]),  
21    .p(SEGMENT[7])  
22 );  
23  
24 endmodule
```

## 仿真验证

**仿真验证要求：** 将 Top 模块中的 num 总线显示出来，以 16 进制显示操作 SW[7:0]，将 8 个寄存器初值设为学号后 8 位，拨动 SW[15] 启动移位，观察 SEGCLK 和 SEGDT 的输出


```
1      module SEG_DRV_tb(
2
3  );
4      reg clk;
5      reg [15:0] SW;
6      wire SEGCLK;
7      wire SEGCLR;
8      wire SEGDT;
9      wire SEGEN;
10
11      SEG_DRV m0(
12          .clk(clk),
13          .SW(SW),
14          .SEGCLK(SEGCLK),
15          .SEGCLR(SEGCLR),
16          .SEGDT(SEGDT),
17          .SEGEN(SEGEN)
18      );
19      initial begin
20          clk=0;
21          forever begin
22              #5; clk=~clk;
23          end
24      end
25      initial begin
26          SW=16'b0; // 开关初始化
27          #20; // 学号后八位为 30102400
28          SW[7:0]=8'b10101100;
29          #20;
30          SW[7:0]=8'b00000000; // 此时为 10101100
31          #20;
32          SW[7:0]=8'b10001100;
33          #20;
34          SW[7:0]=8'b00000000; // 此时为 20102200
35          #20;
36          SW[7:0]=8'b10000100;
```

```

37      #20;
38      SW[7:0]=8'b00000000; //此时为 30102300
39      #20;
40      SW[7:0]=8'b00000100;
41      #20;
42      SW[7:0]=8'b00000000; //此时为 30102400 //初始化为学号后八位
43      #20;
44      #500; //等待寄存器被排空
45      SW[15]=1; //使能将 30102400 输入到串并转换器
46  end
47  endmodule

```


仿真代码如下 仿真代码基本作用已经注释好，具体仿真结果图如下

 


仿真结果

**仿真波形解释：**如图，在设置八个寄存器的值为学号后八位后，我们等待寄存器被排空，然后给予 start 脉冲，使得 30102400 可以作为并行信号输入到寄存器当中，然后随着时钟移位输出，具体显示结果已在波形图中画出，从高位到低位依次对应着，七段数码管的小数点位 DP，G,F,E,D,C,B,A.

阳极(Common anode)

 

X	a	b	c	d	e	f	g
0	0	0	0	0	0	0	1
1	1	0	0	1	1	1	1
2	0	0	1	0	0	1	0
3	0	0	0	0	1	1	0
4	1	0	0	1	1	0	0
5	0	1	0	0	1	0	0
6	0	1	0	0	0	0	0
7	0	0	0	1	1	1	1
8	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	1	0	0
A	0	0	0	1	0	0	0
B	1	1	0	0	0	0	0
C	0	1	1	0	0	0	1
D	1	0	0	0	0	1	0
E	0	1	1	0	0	0	0
F	0	1	1	1	0	0	0

 

数码管对应关系图

## 下载验证

**要求**：可以拨动 8 个开关 SW[7:0] 来修改每个数码管的数值  
将主板七段数码管设成显示学号后 8 位  
数码管显示应清晰稳定，没有残影

 


图 8: 实验结果

## 四、实验结果分析

相关实验结果以及波形分析已在实验部分进行了详细的介绍，这里不再赘述。

## 五、讨论与心得

这次实验可以说是这么多次以来做的最难的一次实验了，需要自主完成部分很多，在预习的过程中也是被硬控两个晚上，后面自己好好从头画了一遍移位寄存器，以及对于自己设计的每一个模块都进行了仿真测试，感觉龙场悟道！框框一顿写把任务都做完了！感觉十分锻炼自己的 debug 能力，也让自己对于 verilog 的代码有了更深的理解。

然后提前去实验室把上板的内容试了一下，全都正确无误，成就感满满！验收的时候也帮附近的同学解答了一些他们的错误，自己的能力有了一定的提升。最后验收也是十分顺利。