

浙江大学

本科实验报告

课程名称:	计算机逻辑设计基础
姓 名:	张晋恺
学 院:	竺可桢学院
系:	所在系
专 业:	计算机科学与技术
学 号:	3230102400
指导教师:	董亚波

2024 年 6 月 2 日

浙江大学实验报告

课程名称: 计算机逻辑设计基础 实验类型: 综合

实验项目名称: 基本开关电路

学生姓名: 张晋恺 专业: 计算机科学与技术 学号: 3230102400

同组学生姓名: 杨吉祥 指导老师: 董亚波

实验地点: 东 4-511 实验日期: 2024 年 6 月 5 日

一、实验目的

1. 掌握同步四位二进制计数器 74LS161 的工作原理和设计方法
2. 掌握时钟/定时器的工作原理和设计方法

二、实验内容和原理

实验内容

- 任务一：采用行为描述设计同步四位二进制计数器 74LS161
- 任务二：基于 74LS161 设计时钟应用


实验原理

同步四位二进制计数器 74LS161


74LS161 是常用的四位二进制可预置的同步加法计数器，可灵活运用在各种数字电路，实现分频器等很多重要的功能

74LS161 的功能描述如下：

 - 含有异步清零端 \overline{CR}
- 同步加载端 \overline{LD}
- 使能端 CT_P, CT_T
- 进位输出端 CO



(a) 74LS161 引脚图

 

(b) 74LS161 引脚说明

图 1: 74LS161

当清零端 $\overline{CR} = 1, (CR = 0)$ ，计数器输出 $Q_3Q_2Q_1Q_0$ 立即为全 0，这个时候为异步复位功能。当 $\overline{CR} = 0, (CR = 1)$ ，且 $\overline{LD} = 1, (LD = 0)$ ，在 CP 信号上升沿作用后，74LS161 输出端 $Q_3Q_2Q_1Q_0$ 的状态分别与并行数据输入端 $D_3D_2D_1D_0$ 的状态一样，为同步置数功能。而只有当 $CR = LD = CT_P = CT_T = 1$ 、 CP 脉冲上升沿作用后，计数器加 1。进位输出端 CO 的逻辑关系是 $CO = Q_0Q_1Q_2Q_3CT_T$ 。合理应用计数器的清零功能和置数功能，一片 74LS161 可以组成 16 进制以下的任意进制分频器。

输 入					输 出
\overline{CR}	\overline{LD}	CT_P	CT_T	CP	$Q_3Q_2Q_1Q_0$
0	x	x	x	x	0 0 0 0
1	0	x	x	↑	$d_3d_2d_1d_0$
1	1	0	1	x	保持
1	1	x	0	x	保持
1	1	1	1	↑	计数

图 2: 74LS161 功能表

时序波形如下：

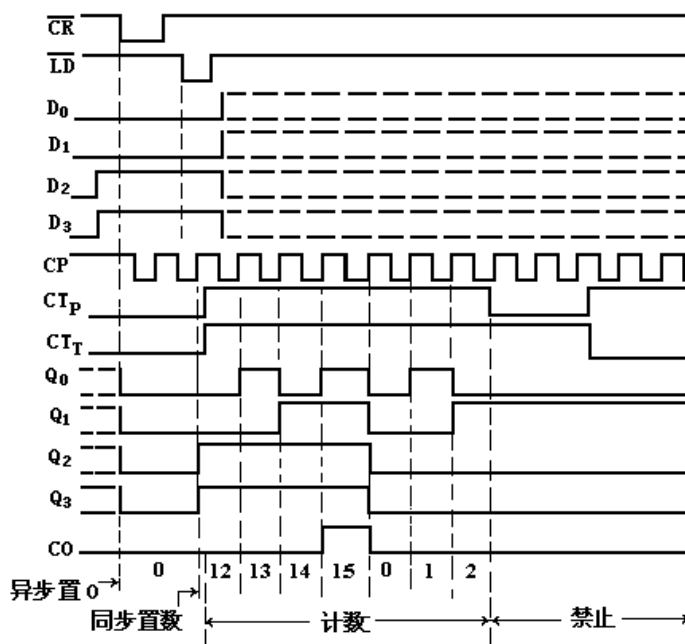


图 3: 74LS161 时序波形

例如，利用 74LS161 实现十进制计数器，只需用非门判断终止状态 1010，就可以实现十进制计数 (0000 到 1001)，改变与非门的输入信号，就可以实现其他进制计数；改变与非门输出信号和输入信号，可以实现同步加载功能。

 


图 4: 十进制计数器

也可以使用串联设计 16x16 进制计数器

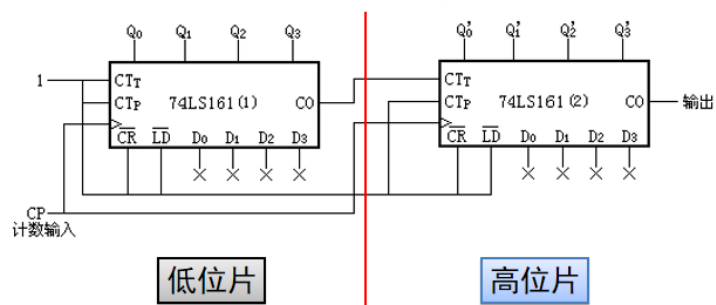


图 5: 16x16 进制计数器

在计到 1111 以前, CO_1 输出为 0, 高位片保持原状态不变, 当计数到 1111 时, CO_1 输出为 1, 高位片在下一个时钟上升沿时加 1, 这样就实现了 16x16 进制计数器。

也可以把多个 74LS161 级联, 实现更高位数的计数器。例如 50 进制计数器

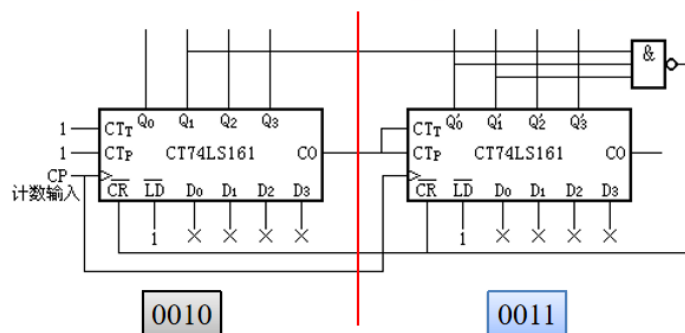


图 6: 50 进制计数器

十进制数 50 对应的二进制数为 0011 0010，可以实现从 0000 0000 到 0011 0001 的计数。

数字时钟

可以使用类似的方法设计数字时钟，时钟的设计原理如下：

- 时钟的计数范围为 0-23，分为 0-59，秒为 0-59
- 时钟的显示范围为 00-23:00-59:00-59
- 时钟的设计需要三个 74LS161 计数器，分别用于时、分、秒的计数
- 时钟的设计需要一个 74LS138 译码器，用于将计数器的输出转换为数码管的输入
- 时钟的设计需要一个 555 定时器，用于产生时钟信号

设计要求：数字钟的初值通过计数器同步置位的方式实现，默认加载 23:58:30。选择大实验板上的 6 个数码管显示，前两位显示小时的十位和个位，中间两位显示分钟的十位和个位，最后两位显示秒的十位和个位。

三、实验步骤和结果记录

任务一：采用行为描述设计同步四位二进制计数器 74LS161

建立工程

- 新建工程 My74LS161，添加源文件 My74LS161.v
- 用行为描述设计同步四位二进制计数器 74LS161，其中 CR 是异步清零，低电平有效 LD 是同步置位，低电平有效
- Verilog 代码如下：

```
1  module My74LS161(  
2      input CP,  
3      input CR,  
4      input LD,  
5      input CTP,CTT,  
6      input [3:0] D,  
7      output reg [3:0] Q,  
8      output CO  
9  );  
10 initial Q=4'b0000;  
11 always @(posedge CP,negedge CR) begin  
12     if(~CR) begin  
13         Q<=4'b0000;  
14     end  
15     else if(~LD) begin  
16         Q<=D;  
17     end  
18     else begin  
19         if(CTP & CTT) begin  
20             Q<=Q+1;  
21         end  
22     end  
23 end  
24 assign CO=(&Q)&CTT;  
25 endmodule
```

仿真

仿真代码如下：

```
1  module My74LS161_tb(
2
3  );
4  reg clk,CR,LD,CTP,CTT;
5  reg [3:0] D;
6  wire [3:0] Q;
7  wire CO;
8  My74LS161 UUT(
9      .CP(clk),
10     .CR(CR),
11     .LD(LD),
12     .CTP(CTP),
13     .CTT(CTT),
14     .D(D),
15     .Q(Q),
16     .CO(CO)
17 );
18 initial begin
19     CR = 0;
20     D = 0;
21     CTP = 0;
22     CTT = 0;
23     LD = 0;
24
25     #100;
26     CR = 1;
27     LD = 0;
28     D = 4'b1100;
29     CTT = 0;
30     CTP = 0;
31     #20 CR = 1;
32     #10 LD = 1;
33     #30 CTT = 1;
34     CTP = 1;
35     #510;
36     CR = 0;
37     #500;
38 end
39 initial begin
40     clk=0;
41     forever #5 clk=~clk;
```



```

42     end
43 endmodule

```

仿真波形如下：

 


图 7: My74LS161 仿真波形

仿真代码解释：一开始，让 CR=0，给计数器置 0，然后 CR=1，LD=0，给计数器置数为 1100，然后 LD=1，CTT=1，CTP=1，开始计数，最后 CR=0，停止计数，对应仿真波形可知仿真结果正确。符合我们的预期。

任务二：基于 74LS161 设计时钟应用

建立工程

- 新建工程 MyClock，添加源文件 MyClock.v
- 用行为描述设计时钟应用，并进行仿真验证
- 调用 My74LS161，设计时、分、秒计数器
- 调用分频模块，每 128 个 clk 产生 1 个秒计数脉冲

```

1  module clk_100ms(clk, clk_100ms);
2  input wire clk;
3  output reg clk_100ms;
4  reg [31:0] cnt;
5  initial clk_100ms = 0;
6  always @ (posedge clk) begin
7      if (cnt < 64) begin
8          cnt <= cnt + 1'b1;
9      end else begin
10         cnt <= 0;
11         clk_100ms <= ~clk_100ms;
12     end
13 end
14 endmodule

```

- 调用实验 13 的 8 位数码管显示模块，在 8 位数码管上从左到右显示两位 00、时、分、秒
- 将 SW[15] 拨到 1，初始化时钟为 23:58:30
- 控制 clk 周期宽度和仿真时长，仿真到时钟输出 00:00:02
- 在仿真中中将 8 位数码管显示模块的输入数据加入仿真波形进行观察
- Verilog 代码如下：

```

1
2 module MyClock(
3     input wire clk_in,
4     input wire [15:0] SW, // 15 控制移位使能, 14 控制数码管清零,
        ↳ 13 控制数码管使能, 12 控制分秒时的 CR, 11-4 输入时间,
        ↳ 3-1 控制时钟是否并行输入, 0 控制开始计数
5     output wire SEGCLK, // 数码管时钟信号
6     output wire SEGCLR,
7     output wire SEGDT,
8     output wire SEGEN
9 );
10 wire [63:0] disp_num;
11 wire [31:0] clk_num;
12 wire [7:0] hour,min,sec;
13 wire [7:0] time_in;
14 assign clk_num={8'b0000_0000, hour,min,sec};
15 assign time_in=SW[11:4];
16 wire clk;
17 clk_100ms clk_divide(.clk(clk_in),.clk_100ms(clk)); // 时钟分频模块
18
19 My74LS161
        ↳ sec1(.CP(clk),.CR((~(sec[3]&sec[1])|SW[12])),.LD(~SW[1]),.CT
        ↳ P(SW[0]),.CTT(SW[0]),.D(time_in[3:0]),.Q(sec[3:0])); // 0-9
20 My74LS161 sec2(.CP(clk),
21     .CR((SW[12])?1'b1:(~(sec[6]&sec[5]&~sec[4]))),
22     .LD(~SW[1]),.CTP(sec[3]&sec[0]),
23     .CTT(sec[3]&sec[0]),.D(time_in[7:4]),
24     .Q(sec[7:4])); // 9 秒进位
25
26 My74LS161 min1(.CP(clk),.CR(~(min[3]&min[1])|SW[12]),.LD(~SW[2])
        ↳ ,.CTP(sec[6]&sec[4]&sec[3]&sec[0]),.CTT(sec[6]&sec[4]&sec[3]
        ↳ &sec[0]),.D(time_in[3:0]),.Q(min[3:0])); // 59 秒进位
27 My74LS161 min2(.CP(clk),.CR(~(min[6]&min[5])|SW[12]),.LD(~SW[2])
        ↳ ,.CTP(min[3]&min[0]&sec[6]&sec[4]&sec[3]&sec[0]),.CTT(min[3]
        ↳ &min[0]&sec[6]&sec[4]&sec[3]&sec[0]),.D(time_in[7:4]),.Q(min
        ↳ [7:4])); // 9 分 59 秒进位

```

```

28
29 My74LS161 hour1(.CP(clk),.CR((~((hour[3]&hour[1])|(hour[2]&hour[
    ↳ 5])))|SW[12]),//24时或者10时清空
30 .LD(~SW[3]),.CTP(min[6]&min[4]&min[3]&min[0]&sec[6]&sec[4]&sec[3]
    ↳ ]&sec[0]),//59分59秒
31 .CTT(min[6]&min[4]&min[3]&min[0]&sec[6]&sec[4]&sec[3]&sec[0]),
32 .D(time_in[3:0]),
33 .Q(hour[3:0]));//0-9
34 My74LS161
    ↳ hour2(.CP(clk),.CR((~(hour[2]&hour[5]))|SW[12]),//24时清空
35 .LD(~SW[3]),
36 .CTP(hour[3]&hour[0]&min[6]&min[4]&min[3]&min[0]&sec[6]&sec[4]&s
    ↳ ec[3]&sec[0]),//9时59分59秒
37 .CTT(min[3]&min[0]&sec[6]&sec[4]&sec[3]&sec[0]),
38 .D(time_in[7:4]),
39 .Q(hour[7:4]));//0-6
40
41
42 Disp_Decoder m0(.D(clk_num[3:0]),.point(1'b0),.LE(1'b0),.SEGME
    ↳ T(dis_num[7:0]));
43 Disp_Decoder m1(.D(clk_num[7:4]),.point(1'b0),.LE(1'b0),.SEGME
    ↳ T(dis_num[15:8]));
44 Disp_Decoder m2(.D(clk_num[11:8]),.point(1'b0),.LE(1'b0),.SEGME
    ↳ NT(dis_num[23:16]));
45 Disp_Decoder m3(.D(clk_num[15:12]),.point(1'b0),.LE(1'b0),.SEGM
    ↳ ENT(dis_num[31:24]));
46 Disp_Decoder m4(.D(clk_num[19:16]),.point(1'b0),.LE(1'b0),.SEGM
    ↳ ENT(dis_num[39:32]));
47 Disp_Decoder m5(.D(clk_num[23:20]),.point(1'b0),.LE(1'b0),.SEGM
    ↳ ENT(dis_num[47:40]));
48 Disp_Decoder m6(.D(clk_num[27:24]),.point(1'b0),.LE(1'b0),.SEGM
    ↳ ENT(dis_num[55:48]));
49 Disp_Decoder m7(.D(clk_num[31:28]),.point(1'b0),.LE(1'b0),.SEGM
    ↳ ENT(dis_num[63:56]));//数码管显示模块
50
51 wire [64:0] tmp;
52 wire finish,start,S_L;
53 wire start_shift;
54 Load_Gen k3(.clk(clk_in),.btn_in(clk),.Load_out(start_shift));//
    ↳ 开始移位信号生成模块
55 assign start = SW[15] & start_shift;//开始移位信号
56 assign SEGCLK = clk_in | finish ;//移位结束后将时钟停止，避免继续移位
57 assign SEGCLR = SW[14];//清零信号，使所有数码管亮，低电平有效
58 assign SEGDT = tmp[64];

```

```

59 assign SEGEN = SW[13]; // 使能信号
60
61 AND_64bit m8(.in(tmp[63:0]),.out(finish)); // 移位结束信号
62
63 SR_LATCH m9(.S(start & finish
    ↪ ),.R(~finish),.Q(S_L)); // 移位信号锁存器
64
65 // 构造 65 位左移移位寄存器
66 FD Dfiflop(.C(clk_in),.D(!S_L)?1'b1:1'b0),.Q(tmp[0])); // 锁存器
    ↪ 模块
67 shfit_reg8b m18(.clk(clk_in),.S_L(S_L),.s_in(tmp[0]),.p_in(dis
    ↪ _num[7:0]),.Q(tmp[8:1]));
68 shfit_reg8b m19(.clk(clk_in),.S_L(S_L),.s_in(tmp[8]),.p_in(dis
    ↪ _num[15:8]),.Q(tmp[16:9]));
69 shfit_reg8b m20(.clk(clk_in),.S_L(S_L),.s_in(tmp[16]),.p_in(dis
    ↪ p_num[23:16]),.Q(tmp[24:17]));
70 shfit_reg8b m21(.clk(clk_in),.S_L(S_L),.s_in(tmp[24]),.p_in(dis
    ↪ p_num[31:24]),.Q(tmp[32:25]));
71 shfit_reg8b m22(.clk(clk_in),.S_L(S_L),.s_in(tmp[32]),.p_in(dis
    ↪ p_num[39:32]),.Q(tmp[40:33]));
72 shfit_reg8b m23(.clk(clk_in),.S_L(S_L),.s_in(tmp[40]),.p_in(dis
    ↪ p_num[47:40]),.Q(tmp[48:41]));
73 shfit_reg8b m24(.clk(clk_in),.S_L(S_L),.s_in(tmp[48]),.p_in(dis
    ↪ p_num[55:48]),.Q(tmp[56:49]));
74 shfit_reg8b m25(.clk(clk_in),.S_L(S_L),.s_in(tmp[56]),.p_in(dis
    ↪ p_num[63:56]),.Q(tmp[64:57])); // 移位寄存器模块
75 //
76 endmodule

```

仿真

仿真代码如下：

```


1 module MyClock_tb(
2
3 );
4 reg clk;
5 reg [15:0]SW;
6 wire SEGCLK;
7 wire SEGCLR;
8 wire SEGDT;
9 wire SEGEN;

```


```

10  MyClock MyClock_inst(
11      .clk_in(clk),
12      .SW(SW),
13      .SEGCLK(SEGCLK),
14      .SEGCLR(SEGCLR),
15      .SEGDT(SEGDT),
16      .SEGEN(SEGEN)
17  );
18
19  initial begin
20      clk=0;
21      forever begin
22          #5 clk=~clk;
23      end
24  end
25  initial begin
26      SW=16'b0;
27      SW[15]=1; // 允许移位
28      SW[12]=1; // 设置 CR 为 1
29      #1280; SW[1]=1;SW[11:4]=8'b00110000; // 设置时间为 30 秒
30      #1280; SW[1]=0;
31      #1280; SW[2]=1;SW[11:4]=8'b01011000; // 设置时间为 58 分
32      #1280; SW[2]=0;
33      #1280; SW[3]=1;SW[11:4]=8'b00100011; // 设置时间为 23 时
34      #1280; SW[3]=0;
35      #1280; SW[12]=0;SW[0]=0;SW[1]=0;SW[2]=0;SW[0]=1; // CR正常,
        ↳ LD端不使能,正常计数
36  end
37  endmodule

```

 

(a) 初始化

 

(b) 末状态

图 8: MyClock 仿真波形

仿真解释：为了让时钟实现自动更新，我们需要把输入的时钟进行分频作为计数器的时钟输入，分频次数为每 128 个 clk 周期产生一个时钟脉冲，这是因为我们需要移位 64 位数据，也就是 64 个上升沿 128 个 clk，然后我们需要一个开始信号，设为 SW[0]，当开始信号为 1 时，时钟开始计数，当时钟计数到设定的时间后，时钟停止计数，然后我们需要一个清零信号，当清零信号为 0 时，时钟清零，然后我们需要一个使能信号，当使能信号为 1 时，数码管显示时钟，当使能信号为 0 时，数码管不显示时钟。仿真波形中，我们可以看到时钟从 23:58:30 开始计数，到 00:00:02 停止计数，符合我们的预期。也可以看到在下一个计数时钟上升沿，数码管的数据已经更新，这样就实现了自动更新的时钟，不需要手动来按开关了。仿照 lab13 对于仿真波形 SEGDT 对应到数码管上的输出，也是正确无误的。因此，我们的仿真验证通过

在实验板上下载验证

Top 模块代码如下：

```
1 module Clock_Top(
2     input wire clk,
3     input wire [15:0]SW, //15控制移位使能, 14控制数码管清零, 13控制数码管使能,
4     ⇨ 12控制分秒时的CR, 11-4输入时间, 3-1控制时钟是否并行输入, 0控制开始计数
5     output wire SEGCLK, // 数码管时钟信号
6     output wire SEGCLR,
```


```

6      output wire SEGDT,
7      output wire SEGEN
8  );
9
10     MyClock myClock(.clk_in(clk),.SW(SW),.SEGCLK(SEGCLK),.SEGCLR(SEGCLR)
11     ↪ ,.SEGDT(SEGDT),.SEGEN(SEGEN));
12 endmodule

```

在实验板上运行的具体操作如下

 1. SW[13] 拨到 1，使能数码管
2. SW[15] 拨到 1，允许移位
3. SW[14] 拨到 1，数码管初始化，不用清零
4. SW[0] 保持为 0，先不开始计数
5. SW[12] 保持为 1，依次调节 SW[3:1] 和 SW[11:4]，设置时间为 23:58:40
6. SW[12] 拨到 0，SW[0] 拨到 1，开始计数
7. 观察自动计数到 00:00:02



(a) 初始化



(b) 末状态

图 9: 下载运行

四、实验结果分析

五、讨论与心得